



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Coordinación de Ingeniería Electrónica
Laboratorio Circuitos Electrónicos II (EC-2178)

INFORME DE PRACTICA N°1
Características y Parámetros de un Amplificador Operacional (OP AMP)
Comercial.

Introducción:

En todo diseño de aplicaciones empleando circuitos electrónicos, básicamente se debe garantizar una operación estable (dentro de las especificaciones establecidas en el diseño) para periodos prolongados de uso y trabajo bajo condiciones de ambientes de temperatura variable. En el caso específico del amplificador operacional real, cuando es usado en un diseño particular, es necesario conocer las características DC y AC que garanticen la operatividad dadas las especificaciones del diseño. En tal sentido, saber las limitaciones de esos parámetros es una tarea obligada en la escogencia del OP AMP. En esta práctica se presenta al estudiante las propiedades no-ideales de los Amplificadores Operacionales.

Objetivos:

- Obtener las características y especificaciones de un OP AMP monolítico (integrado) comercial de propósitos generales, i.e. xx741.
- Medir algunos de esos parámetros en el laboratorio: voltaje de "offset" (Vos), corrientes de polarización (IB1, IB2), respuesta de gran señal (fp), Slew Rate (SR).

Grupo: _____ **Seccion:** _____ **Fecha:** _____

Integrantes:

_____ **Carnet:** _____

_____ **Carnet:** _____

P1. Definiciones previas (Indispensable para entrar al Laboratorio)

Input offset Voltage

Input offset Current

Input Bias Voltage

Input Bias Current

Power Supply Rejection Ratio (PSRR)

Slew Rate (SR)

Power Bandwidth

Gain-Bandwidth

Gain-Bandwidth Product (GBP)

Input Resistance

Output Resistance

Transfer Function Plot

Transient Response

Common mode Rejection Ratio (CMRR)

NOTA: ES REQUISITO INDISPENSABLE LLENAR EL FORMATO HASTA ESTE PUNTO ANTES DE ENTRAR AL LABORATORIO. DE LO CONTRARIO TENDRA CERO(0) EN LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE.

L1. Respuesta de gran Señal.

1.2. Pendientes de subida y de bajada.

Pendiente de subida			Pendiente de bajada		
$V_{o_{max}}$	Δt	$V_o / \Delta t$	$V_{o_{max}}$	Δt	$V_o / \Delta t$

¿La señal presenta sobrepico y oscilaciones amortiguadas?

SR teórico:

SR practico:

1.3. Curva de V_o vs ω (Debe hacer la grafica en papel milimetrado).

ω (rad/seg)	$V_{o_{max}}$ (V)
$2\pi \cdot 10^4$	
$2\pi \cdot 10^5$	
$2\pi \cdot 2 \cdot 10^5$	
$2\pi \cdot 5 \cdot 10^5$	
$2\pi \cdot 10^6$	

1.1 ¿Se cumple la relación $\omega_{max} = SR / V_{o_{max}}$? Explique.

1.4. Tiempos de caída y recuperación

Tiempo de caída (t_f):

Tiempo de recup. (t_r):

1.5. Pendientes de subida y de bajada (configuración buffer).

Pendiente de subida			Pendiente de bajada		
$V_{o_{max}}$	Δt	$V_o / \Delta t$	$V_{o_{max}}$	Δt	$V_o / \Delta t$

¿La señal presenta sobrepico y oscilaciones amortiguadas?

SR:

¿Qué diferencias presenta estos resultados con respecto a los obtenidos en la sección 1.2?

2.a

SW1	SW2	V_o
Cerrado	Cerrado	
Cerrado	Abierto	
Abierto	Cerrado	
Abierto	Abierto	

Parámetros calculados:

V_{off}: _____

I_{B1}: _____

I_{B2}: _____

2.b

SW1	SW2	V_o
Cerrado	Cerrado	
Cerrado	Abierto	
Abierto	Cerrado	
Abierto	Abierto	

P2. Especificaciones de los diferentes OPAMPS (A ser entregado después del laboratorio)

opamp	N° de opamps	BiFET	Comp. Externa	Voltaje de pol. max. (V)	Consumo, Is (mA)	Vos (mV)	Drift del Vos ($\mu\text{V}/^\circ\text{C}$)	Ios (nA)	SR ($\text{V}/\mu\text{s}$)	ft (MHz)	CMRR (dB)	Io (mA)	Vicmax (V)
$\mu\text{A}741$													
$\mu\text{A}748$													
$\mu\text{A}747$													
LM324													
LM358													
LM348													
CA314													
LF356													
LF357													
LF351													
LF353													
LF347													
LF444													
LM308													
LM301													
LM725													
LM318													
TL061													
TL062													
TL064													
OP-27													

P3. Clasificación de los OPAMPS según su aplicación (A ser entregado después del laboratorio)

Propósitos generales:

Alta "performance":

Alta precisión ("instrumentation grade"):

Alta velocidad:

Número de unidades por encapsulado:

Entrada FET ó BJT.:

Una fuente o dos fuentes:

Bajo consumo:

P4. Factor limitante según la condiciones de trabajo (A ser entregado después del laboratorio)

Condición	Limitación	Especificación del 741	OPAMP adecuado
Una sola fuente			
Alimentación: batería			
$V_{omax}=5V_p$ @ 30KHz, sin distorsión			
$R_s > 1M\Omega$			
$V_{id} < 1mV$			
$I_o > 20mA$			
Ambiente corrosivo			
Temp: -55°C a +125°C			